

Hoja de Registro de Datos: Experiencia Integrada A

Registro de Predicciones y Mediciones en Banco

Equipo / Integrantes: _____

Tabla 1: Verificación de Componentes (Fase 1)

Componente	Valor Nominal	Valor Medido (Ω)
R_1	4.7 k Ω	
R_2	10 k Ω	
R_3	6.8 k Ω	
R_{L1}	1.0 k Ω	
R_{L2}	2.2 k Ω	
R_{L3}	4.7 k Ω	
R_{L4}	10 k Ω	

Tabla 2: Predicciones Analíticas (Prelaboratorio)

Parámetro	Cálculo Analítico	Simulación SPICE
$V_a^{(V1)}$ (Superposición)		
$V_a^{(V2)}$ (Superposición)		
$V_{th} = V_{oc}$		
R_{th}		
I_N		

Tabla 3: Registro de Resultados Integrados (Fases 3 a 6)

$$\text{Error Relativo: } \varepsilon_r = \left| \frac{\text{Medido} - \text{Teórico}}{\text{Teórico}} \right| \times 100 \, \%.$$

Caso	Var.	Teoría	SPICE	Medición	Error %	Observación
Superposición V1	$V_a^{(V1)}$					
Superposición V2	$V_a^{(V2)}$					
Red completa	V_a					
Puerto abierto	V_{oc}					
Equivalente	R_{th}					
Norton	I_N			N/A	N/A	Supervisada
Carga 1 (1.0 k Ω)	V_L					
Carga 2 (2.2 k Ω)	V_L					
Carga 3 (4.7 k Ω)	V_L					
Carga 4 (10 k Ω)	V_L					