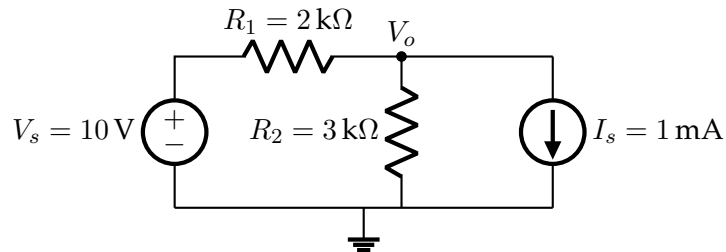


Diagnóstico de Punto de Decisión: Superposición

Instrucciones: Resuelve el siguiente problema de manera individual y autónoma (Tiempo objetivo: 10-12 min). Esta actividad no tiene calificación sumativa.

Circuito de Análisis

Tarea: Calcule la tensión V_o aplicando el Teorema de Superposición. Debe incluir de forma explícita los siguientes 6 pasos:

1. **Referencia:** Indique claramente cuál es su terminal positivo y negativo para medir V_o .
2. **Subcircuito 1 (Solo V_s activa):** Dibuje el circuito equivalente y calcule la contribución $V_o^{(1)}$.
3. **Subcircuito 2 (Solo I_s activa):** Dibuje el circuito equivalente y calcule la contribución $V_o^{(2)}$.
(Cuidado con el signo).

4. **Cálculo de contribuciones con signo:** $V_o^{(1)} =$ _____

$V_o^{(2)} =$ _____

5. **Suma final:** $V_o =$ _____

6. **Justificación conceptual:** Complete la siguiente frase justificando el procedimiento:
"El teorema de superposición funciona en este circuito porque..."