

Notas de Planificación Semanal: Unidad 2 (S06)

Objetivo Estratégico de la Sesión S06-1

Esta sesión marca el inicio formal de la Unidad 2 tras el Hito 1. La prioridad es consolidar la noción de **Punto de Operación (DC)** antes de intentar explicar modelos dinámicos (r_{π} , g_m). El estudiante no debe pensar en AC hasta que entienda de dónde salen los valores estáticos.

Por qué se usa el Circuito de Polarización Fija

El circuito BJT con emisor a tierra y divisor de base fijo se utiliza deliberadamente por su **transparencia algebraica**.

- Hace muy evidente la suposición de región activa y el cálculo de V_{CE} .
- Hace flagrante el problema de la sensibilidad a β ($I_C \propto \beta$).
- **No** se presenta como un buen diseño de amplificador (esto motiva las topologías estabilizadas posteriores).

Esquemas Explícitos en Ejercicios

Como recomendación pedagógica, los estudiantes no deben verse obligados a reconstruir la topología del circuito a partir de texto durante esta primera sesión. Ya están enfrentando la carga cognitiva de (1) la topología del BJT, (2) la suposición de estado, y (3) la ecuación de la recta de carga. Proveer los esquemas completos elimina una barrera innecesaria y asegura que evaluamos razonamiento en polarización DC.