Cierre Conceptual: Topologías A, B y AB [cite: 7]

La polarización de reposo modifica la conducción y la distorsión alrededor del cruce por cero[cite: 7]. La presencia de corriente de reposo no equivale a una alta eficiencia global[cite: 7].

1. Fundamento de Eficiencia y Potencia[cite: 7]


La lectura instantánea bajo entrada senoidal no equivale a I_Q[cite: 7]. Obtener I_Q exige evaluar con la entrada anulada o en condición estacionaria[cite: 7]. Las relaciones matemáticas de potencia promedio y eficiencia real exigen considerar **todas** las fuentes de energía[cite: 7]:

$$p(t) = v(t)i(t), \qquad P_{avg} = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} v(t)i(t)\,dt \text{[cite: 7]}$$

$$\eta = \frac{P_{load}}{P_{sources}}, \qquad P_{load} = \langle v_{load} i_{load} \rangle \text{[cite: 7]}$$

Nota: Una fuente ideal de offset de gate/base puede aportar potencia; debe incluirse en el balance antes de calcular η[cite: 7].

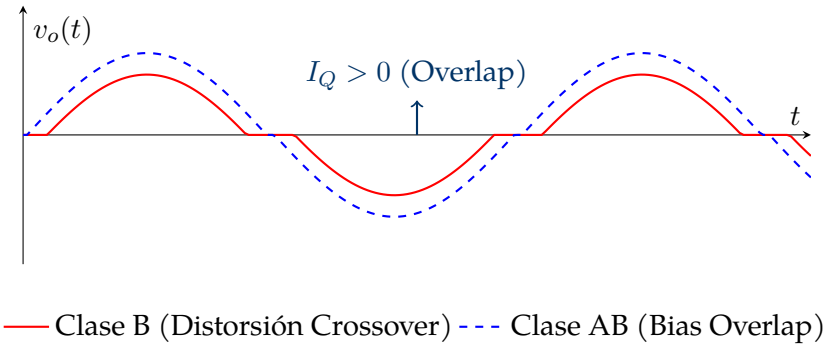2. Visualización Conceptual: Crossover vs. Overlap[cite: 7]



El notch ocurre cerca del cruce por cero, no en las crestas (que indicarían clipping)[cite: 7]. La Clase AB reduce el notch pero introduce sensibilidad térmica y pérdidas estáticas[cite: 7].

Ticket de Comprobación Individual

Nombre: _____

1. Notch en: _____[cite: 7]
2. Modificación topológica de B → AB: _____[cite: 7]
3. Efecto en I_Q al pasar a Clase AB: _____[cite: 7]
4. **Evidencia propia LTspice (marcar una):** ☐ Completada ☐ Parcial ☐ No lograda[cite: 7]