Asignación de Reporte: Lab 3 (Precisión DC)[cite: 12]

Fecha Límite de Entrega: 18 Octubre 2026 — 23:59[cite: 12]
Título Sugerido: Caracterización de errores en CC y compensación de un amplificador diferencial con Op-Amp real[cite: 12].
Narrativa Técnica: Predicción DC → Comportamiento real → Discrepancia → Diagnóstico → Compensación → Validación[cite: 12].

1. Contenido Analítico Mínimo (Sección II)[cite: 12]

El modelo analítico debe incluir la derivación de la resta ideal. Para un diferencial:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1 \text{[cite: 12]} \tag{1}$$

Si $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = k$, entonces la relación ideal es $\boxed{V_o = k(V_2 - V_1)}$[cite: 12].
Cuantifique el error: $\boxed{e = V_{o,\text{meas}} - V_{o,\text{ideal}}}$. Para error relativo (si $V_{o,\text{ideal}} \neq 0$): $e_{\%} = \frac{|V_{o,\text{meas}} - V_{o,\text{ideal}}|}{|V_{o,\text{ideal}}|} \times 100\,\%$[cite: 12].

2. Resultados Mínimos Esperados (Sección IV)[cite: 12]

Magnitud	Antes de corrección	Después de corrección
$V_{o,\text{ideal}}$[cite: 12]		
$V_{o,\text{meas}}$[cite: 12]		
Error absoluto ($\lvert e \rvert$)[cite: 12]		
Corrección aplicada[cite: 12]	—	

3. Tópicos de Discusión (Sección V)[cite: 12]

Discuta **solo** si la evidencia lo soporta: impacto de V_{OS}, I_B, I_{OS}, mismatch de resistores, cableado/referencia, y efectividad real de la compensación[cite: 12].