## Plantilla Única de Trazabilidad E1 y E2[cite: 31]

Documento para consolidar datos calculados, simulados y medidos. No invente medidas ni complete celdas de hardware sin haber superado G1 y G2[cite: 31].

**Grupo:** _____ **Fecha Efectiva:** _____ **MOSFET Comercial:** _____ **Fuente Control:** _____

| Variable / Evidencia | E1 Calculado / Predicho | E1 Simulado (.log/arch) | E1 Medido (Equipo/Escala) | E2 Calculado / Predicho | E2 Simulado (.log/arch) | E2 Medido (Requiere G2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando $V_{min}/V_{max}$, $f$, Duty[cite: 31] | | | | | | |
| Fuente y Tierra Común[cite: 31] | | | | | | |
| $R_G/R_{PD}/R_B$[cite: 31] | | | | | | |
| $V_{GS}$ High / Low[cite: 31] | | | | | | |
| $V_{DS}$ ON / OFF[cite: 31] | | | | | | |
| $I_D$ de Carga (Método)[cite: 31] | | | | | | |
| $P_{load}, P_{MOS}$ (Teórica)[cite: 31] | | | | | | |
| Tiempo Subida/-Bajada[cite: 31] | | | | | | |

**Análisis de Discrepancia:** ¿Qué parámetro eléctrico o lógico se mantuvo constante entre E1 y E2 y cuál varió dramáticamente? _____

## Registro Individual de Competencia (Firmado por estudiante)[cite: 31]

Estudiante: _____ Mi cálculo crítico: _____ Mi riesgo detectado: _____

Lo que NO pude verificar experimentalmente por falta de equipo/autorización: _____