Rúbrica de Validación y Checkpoint: CP1A

Marcar cada requisito como **Sí**, **Parcial**, **No**, o **N/A (justificado)**. Para aprobar el artefacto, es fundamental que el estudiante documente *dónde* reside la evidencia.

Criterio Fundamental Evaluado	Ubicación de la Evidencia	Estado (Firma Docente)
1. Dibuja el circuito, deriva $H(s) = \frac{1}{1+sRC}$ explícitamente y justifica la toma de señal sobre el capacitor.		
2. Determina la constante τ, la frecuencia angular ω_c, y la frecuencia en Hertz f_c, demostrando uso correcto de unidades.		
3. Registra tres predicciones numéricas analíticas (ganancia y fase) **previas** a ejecutar la simulación AC.		
4. Adjunta configuración del barrido AC en LTspice y lo etiqueta estrictamente como **simulación**, no como medición física.		
5. Adjunta mediciones reales (Osciloscopio) o el dataset validado trazable sin fusionar ni inventar categorías.		
6. Estructura la comparación (Predicción → Simulación → Medición) alineada correctamente por frecuencia.		
7. Cuantifica un error porcentual real basado en sus propios datos empíricos obtenidos (no hipótesis genéricas).		
8. Propone una hipótesis técnica plausible ante la discrepancia y un plan de prueba (*test*) válido para corroborarlo.		
9. Responde el rediseño oral: Justifica el impacto físico y matemático en el Bode al duplicar la capacitancia.		
10. Explica la analogía RC/térmica sin asumir que la planta física ya ha sido validada, reconociendo diferencias de unidades en la ganancia.		

Resolución Final del Taller

Veredicto (Encierre uno): APROBADO CON CORRECCIONES INCOMPLETO

Observaciones Adicionales: