Artefacto A1: Matriz de Evidencia y Diagnóstico Operativo (EC3)

Registro Estricto de Capturas y Viabilidad Física

Instrucciones: Documente la existencia real de capturas instrumentales trazables. Si no hay evidencia, marque "Pendiente". Diferencie claramente un fallo técnico comprobado de una hipótesis de error. Utilice etiquetas: TEÓRICO, SIMULADO, OBSERVADO, MEDIDO Y REGISTRADO, NO MEDIDO, NO-GO, PENDIENTE.

Grupo / Nombres	Captura RC ID	τ_{med} [ms] o NO MED	RC Estado	Captura RLC ID	L_{nom} [mH]	DCR med [Ω]	RLC Estado	GO Topol.	Problema: Causa Conf. / Hipótesis	Acceso Pendiente	Acción / Resp / Fecha

Checklist Rápido de Causalidad RLC (Para rellenar columna Problema)

- (a) Cortocircuito de Tierra (CH1/CH2 GND conectados en nodos distintos al retorno común).
- (b) Falla/Polaridad del Capacitor (Ej. Uso de $470\,\mu$F electrolítico polarizado en circuito oscilatorio).
- (c) DCR y Tolerancia Inductiva excediendo límite crítico $R_{\text{crit}} = 2\sqrt{L/C}$ (Sistema sobreamortiguado accidental).
- (d) R_{gen} excesiva (Carga Hi-Z vs $50\,\Omega$) enlenteciendo el sistema.
- (e) Sondas 1X/10X atenuando y modificando capacitancia parásita.
- (f) Escala / Trigger erróneo (Buscando frecuencia de kHz en una ventana de ms/div inadecuada).